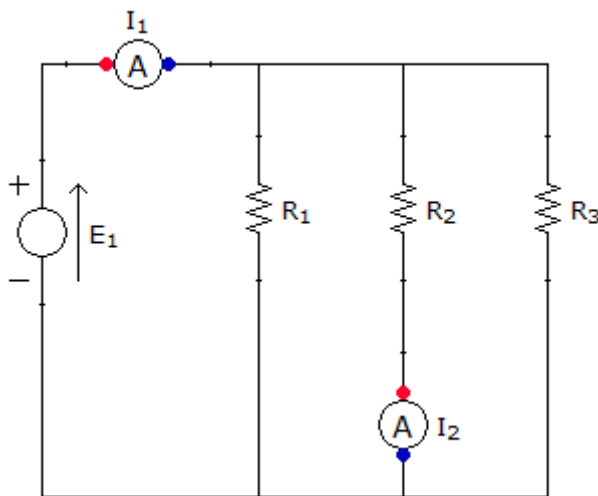


PROGRAMA: TÉCNICO LABORAL EN ELECTRÓNICA

CURSO: CIRCUITOS ELÉCTRICOS

UNIDAD 3: CIRCUITO PARALELO

- 1) Para el circuito de la figura, $E=10V$, $R_1=10K\Omega$, $R_2=33K\Omega$, $R_3=10K\Omega$. Encontrar a) R_{eq} b) I_1 c) I_2 en forma teórica, simulado (solve elec) y práctica (protoboard)



- 2) Para el circuito de la figura, $E=9V$, $R_1=100\Omega$, $R_2=220\Omega$, $R_3=330K\Omega$, $R_4=470\Omega$. Encontrar a) R_{eq} b) I_1 c) I_2 en forma teórica, simulado (solve elec) y práctica (protoboard)

